


# 实验二 数据通路与状态机

PB17111623 范睿

## 逻辑设计

### 1. 排序


状态图:

 

状态解释:

共有七中状态（如图）。其中111为初始状态，每当rst为1时，current\_state被置为111。当current\_state为000,001,010,011,100此5种状态时，对s0~s3进行数据更新。当current\_state为101时，有可能正在进行最后一次数据更新，或者进入结束阶段。

数据通路:

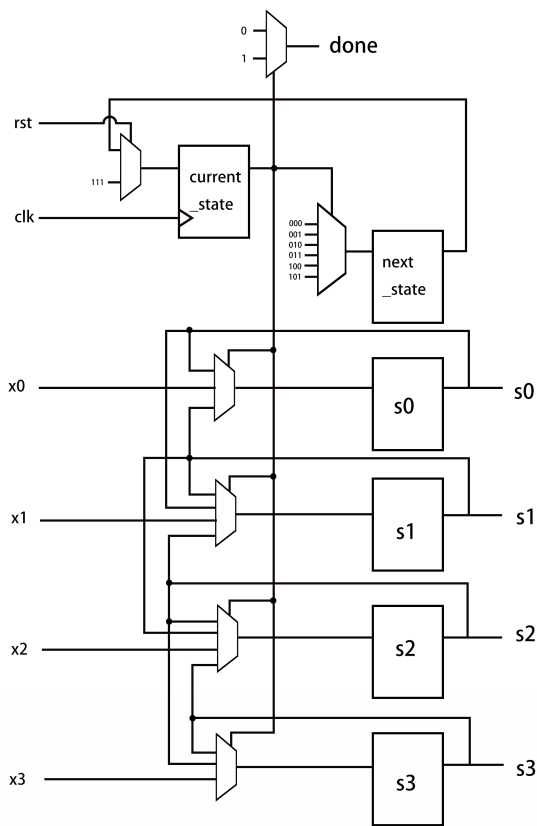


数据通路解释:

1. current\_state为一个上升沿触发的寄存器。它基于next\_state和rst进行状态更新
2. next\_state仅与current\_state有关
3. s0根据current\_state, 与x0, s0, s1有关
4. s1根据current\_state, 与x1, s0, s1, s2有关
5. s2根据current\_state, 与x2, s1, s2, s3有关
6. s3根据current\_state, 与x3, s2, s3有关
7. done根据current\_state, 被置为0或1

## 2. 除法


状态图:

 

状态图解释:

图中共有六种状态。000为初始状态, 每当rst有效时将current\_state置为000; 当current\_state为001,010,011,100,101时, 对x\_next和y\_next进行更新。每当clk上升沿到来时, 对current\_state和x\_temp和y\_temp进行更新。

数据通路:

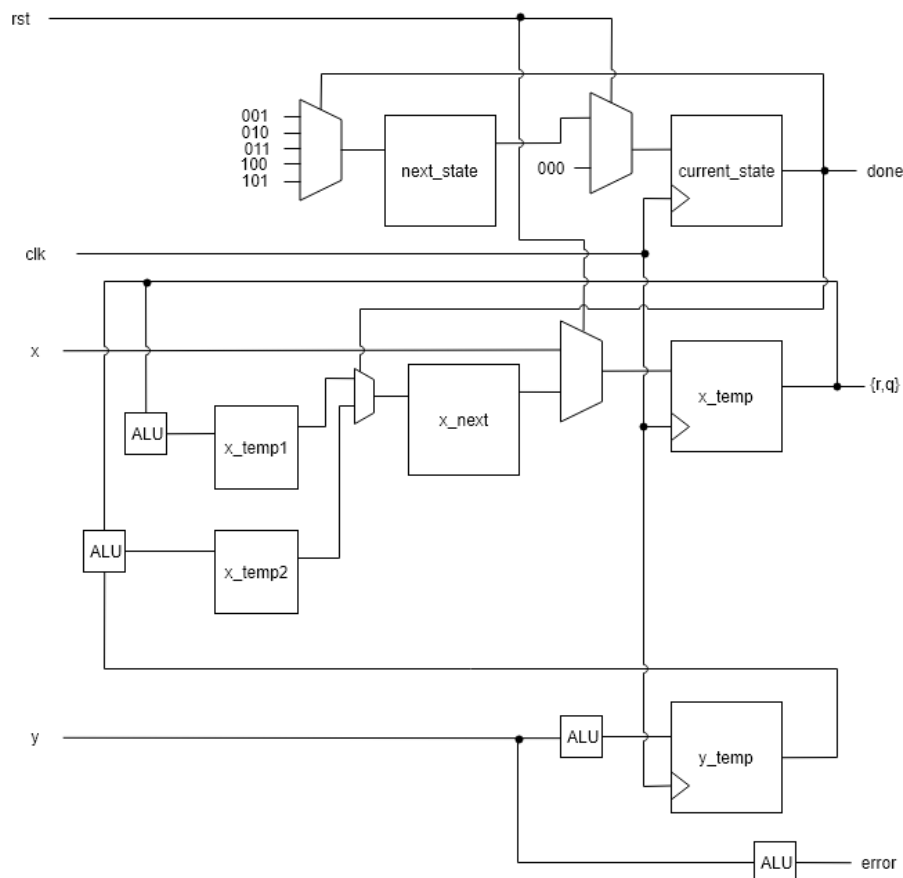

数据通路解释：

1. current\_state是一个时钟上升沿触发的寄存器，每当时钟上升沿到来时根据next\_state进行数据更新。
2. x\_temp是一个时钟上升沿触发的寄存器，每当时钟上升沿到来时根据x\_next进行数据更新。
3. y\_temp是一个时钟上升沿触发的寄存器，每当时钟上升沿到来时根据y\_next进行数据更新。
4. next\_state根据current\_state每时每刻更新
5. x\_next是一个寄存器，它根据current\_state和x\_temp1和x\_temp2的大小关系进行更新
6. x\_temp1为x\_temp左一位得到的结果
7. x\_temp2为x\_temp左一位再减y\_temp+1后得到的结果
8. error当y等于0时被置为1
9. done当current\_state等于101时被置为1


## 核心代码

```
1  always @(*) begin
2      case (current_state)
3          //若current_state为000，表示初始状态，将x_next, y_next置为初始值
4          3'b000:begin
5              x_next = {4'b0000,x};
6              y_next = {y,4'b0000};
7          end
8          //若当前状态非初始状态，根据x_temp1的高四位和y的大小关系将x_next置为相应值
9          3'b001,3'b010,3'b011,3'b100:begin
10             if (x_temp1[7:4] >= y)
11                 x_next = x_temp2;
12             else
13                 x_next = x_temp1;
14             end
15         endcase
16     end
17
18     always@(*)begin
19         //x_temp1为x_temp左移一位的结果
20         x_temp1 = x_temp << 1;
21         //x_temp2位x_temp左移一位再减去y_temp+1后的结果
22         x_temp2 = (x_temp << 1) - y_temp + 8'b00000001;
23     end
```

此代码块实现x\_next和y\_next的更新。


## 仿真及下载结果

排序仿真：

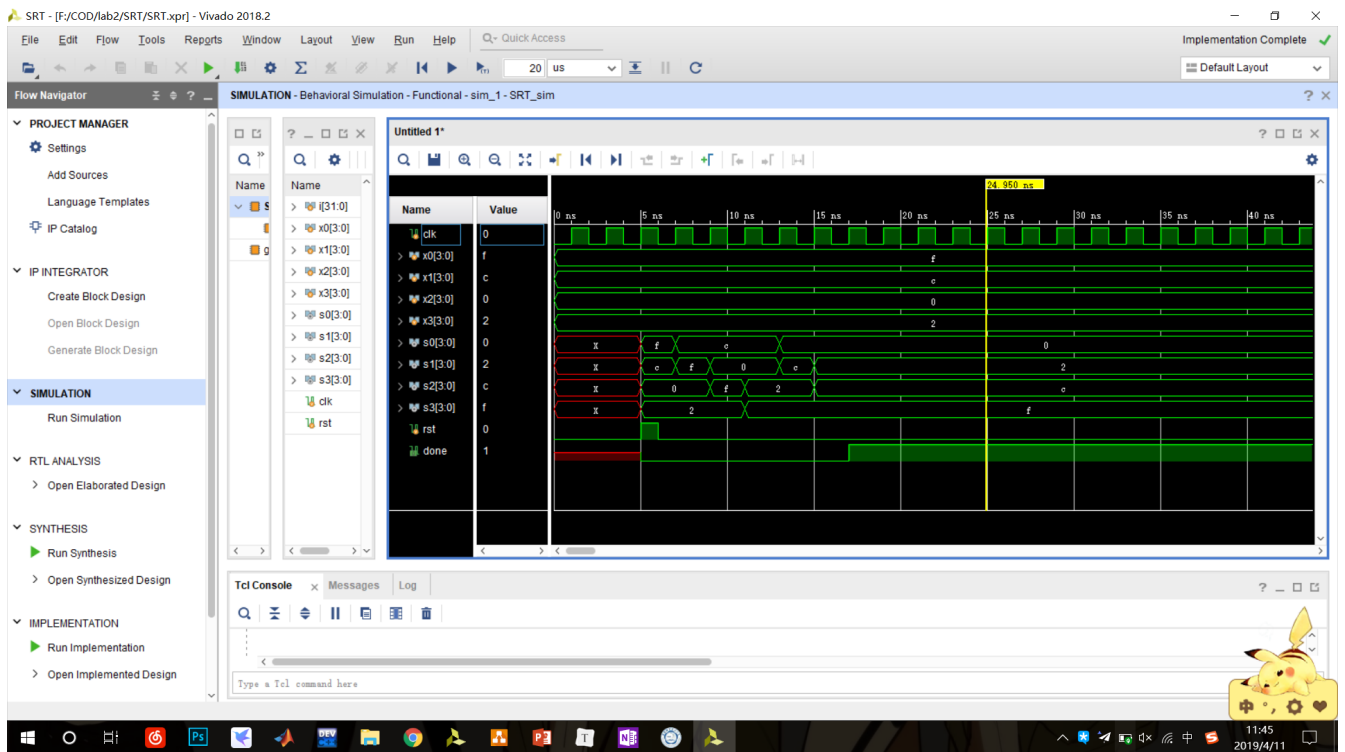

排序下载：

除法仿真：

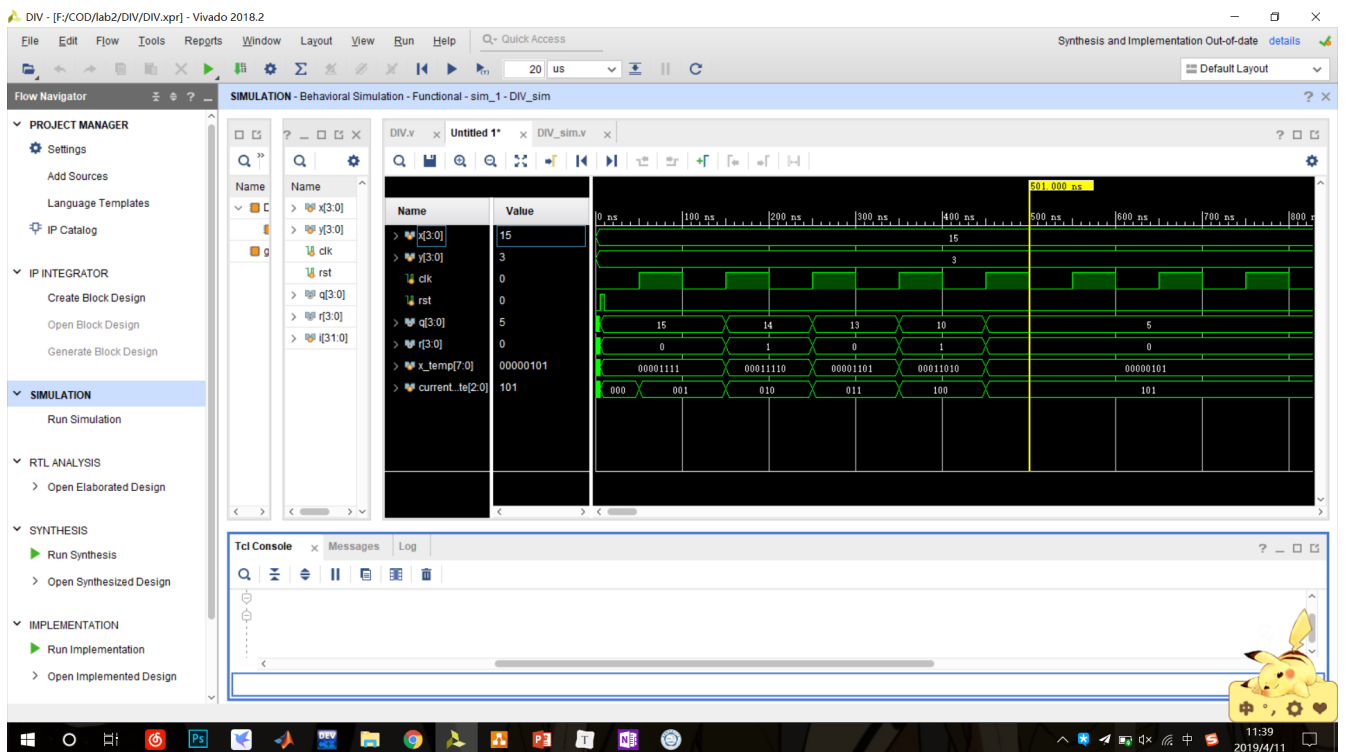

除法下载：

## 结果分析

根据仿真及结果来看，排序和除法的结果均正确。

# 实验总结

在本次试验中，我复习了状态机的实现和学习了除法的实现。状态机的实现的关键在于确定状态的个数以及状态更新的时刻及顺序。一般来说状态机在时钟上升沿更新，其他寄存器均是状态的函数。但在本次除法的实现中，我犯了一个错误。我本来没有这事x\_next及y\_next，而直接将上一次的x\_temp赋给下一次的x\_temp。这样做的结果是Behavior Simulation没有问题，但是Post-Implementation Functional Simulation和下载中，x\_temp跳跃的很厉害，结果也产生（疯狂）跳跃。经过询问同学，我发现了问题，于是将x\_temp和y\_temp也设置成上升沿触发赋值的寄存器，新增x\_next和y\_next进行数据更新，解决了问题。

## 设计及仿真代码

排序设计代码：

```
1  module RST(  
2      input  [3:0]x0,  
3      input  [3:0]x1,  
4      input  [3:0]x2,  
5      input  [3:0]x3,  
6      input  rst,  
7      input  clk,  
8      output reg [3:0]s0,  
9      output reg [3:0]s1,  
10     output reg [3:0]s2,  
11     output reg [3:0]s3,  
12     output reg done  
13 );  
14 reg [2:0]current_state;  
15 reg [2:0]next_state;  
16 reg [3:0]tmp;  
17 reg process_flag;  
18 reg [3:0]done_process;  
19  
20 always@(current_state)begin  
21     case(current_state)  
22         3'b111:next_state=3'b000;  
23         3'b000:next_state=3'b001;  
24         3'b001:next_state=3'b010;  
25         3'b010:next_state=3'b011;  
26         3'b011:next_state=3'b100;  
27         3'b100:next_state=3'b101;  
28         3'b101:next_state=3'b101;  
29     endcase  
30 end  
31  
32 always@(posedge clk or posedge rst)begin  
33     if(rst)begin  
34         current_state=3'b111;  
35     end  
36     else current_state=next_state;  
37 end  
38  
39 always@(posedge clk or posedge rst)begin  
40     if(rst)begin  
41         s0 = x0;  
42         s1 = x1;  
43         s2 = x2;  
44         s3 = x3;
```

```

45     end
46     else begin
47         case(current_state)
48             3'b000:begin if(s0>s1) begin tmp = s0; s0 = s1; s1 = tmp; end end
49             3'b001:begin if(s1>s2) begin tmp = s1; s1 = s2; s2 = tmp; end end
50             3'b010:begin if(s2>s3) begin tmp = s2; s2 = s3; s3 = tmp; end end
51             3'b011:begin if(s0>s1) begin tmp = s0; s0 = s1; s1 = tmp; end end
52             3'b100:begin if(s1>s2) begin tmp = s1; s1 = s2; s2 = tmp; end end
53             3'b101:begin if(s0>s1) begin tmp = s0; s0 = s1; s1 = tmp; end end
54         endcase
55     end
56 end
57 always@(current_state)begin
58     if(current_state==3'b101) done=1;
59     else done=0;
60 end
61 endmodule

```

### 排序仿真代码:

```

1  module SRT_sim(
2
3      );
4      integer i;
5      reg [3:0]x0;
6      reg [3:0]x1;
7      reg [3:0]x2;
8      reg [3:0]x3;
9      wire [3:0]s0;
10     wire [3:0]s1;
11     wire [3:0]s2;
12     wire [3:0]s3;
13     reg clk;
14     reg rst;
15
16     RST
17     R(.x0(x0),.x1(x1),.x2(x2),.x3(x3),.rst(rst),.clk(clk),.s0(s0),.s1(s1),.s2(s2),.s3(s3));
18
19     initial begin
20         clk = 0;
21         forever #1 clk = ~clk;
22     end
23     initial begin
24         x0 = 4'b1111;//5
25         x1 = 4'b1100;//3
26         x2 = 4'b0000;//c
27         x3 = 4'b0010;//a
28     end
29     initial begin
30         rst = 0;
31         #5 rst = 1;
32         #1 rst = 0;
33         #100000 rst = 1;
34         #1 rst = 0;
35     end
36 endmodule

```

### 除法设计代码:

```

1  module DIV(
2      input [3:0]x,

```

```

3     input [3:0]y,
4     input clk,
5     input rst,
6     output [3:0]q,
7     output [3:0]r,
8     output error,
9     output done
10  );
11  reg [7:0] x_next, y_next;
12  reg [7:0]x_temp;
13  reg [7:0]y_temp;
14  reg [7:0]x_temp1;
15  reg [7:0]x_temp2;
16  reg [2:0]current_state;
17  reg [2:0]next_state;
18  always@(current_state)begin
19      case(current_state)
20          3'b000:next_state=3'b001;
21          3'b001:next_state=3'b010;
22          3'b010:next_state=3'b011;
23          3'b011:next_state=3'b100;
24          3'b100:next_state=3'b101;
25          3'b101:next_state=3'b101;
26          default:next_state=3'b101;
27      endcase
28  end
29
30  assign {r, q} = x_temp;
31
32  always@(posedge clk or posedge rst)begin
33      if (rst) begin
34          current_state <= 3'b000;
35          x_temp <= {4'b0000, x};
36          y_temp <= {y, 4'b0000};
37      end else begin
38          current_state <= next_state;
39          x_temp <= x_next;
40          y_temp <= y_next;
41      end
42  end
43  assign error = (y == 0);
44  assign done = (current_state == 3'b101);
45
46  always @(*) begin
47      case (current_state)
48          3'b000:begin
49              x_next = {4'b0000,x};
50              y_next = {y,4'b0000};
51          end
52          3'b001,3'b010,3'b011,3'b100:begin
53              if (x_temp1[7:4] >= y)
54                  x_next = x_temp2;
55              else
56                  x_next = x_temp1;
57          end
58      endcase
59  end
60
61  always@(*)begin
62      x_temp1 = x_temp << 1;

```

```
63         x_temp2 = (x_temp << 1) - y_temp + 8'b00000001;
64     end
65 endmodule
```

#### 除法仿真代码:

```
1  module DIV_sim(
2
3      );
4      reg [3:0]x;
5      reg [3:0]y;
6      reg clk;
7      reg rst;
8      wire [3:0]q;
9      wire [3:0]r;
10     integer i;
11     DIV L(.x(x),.y(y),.clk(clk),.rst(rst),.q(q),.r(r));
12     initial begin
13         clk = 0;
14         forever #50 clk = ~clk;
15     end
16     initial begin
17         x = 4'b1111;
18         y = 4'b0011;
19     end
20     initial begin
21         rst = 0;
22         #5 rst = 1;
23         #5 rst = 0;
24     end
25 endmodule
```